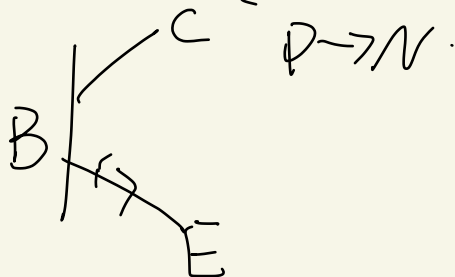




一、二极管:

$$U_i = 0 \Rightarrow I_D \quad V_D = \frac{U_T}{I_D} \quad I_D = \frac{U_i}{R_D}$$

二、三极管



$$A_u = \frac{U_o}{U_i} \quad A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u$$

$$I_B \Rightarrow I_C \Rightarrow U_{CEQ} \quad r_{be} = r_{bb'} + \frac{(1+\beta)U_T}{I_E}$$

$$U_{om} = \frac{1}{\sqrt{2}} \min \{ U_{CEQ} - U_{CES}, I_{CQ}(R_C // R_L) \}$$

NPN:

发射 集

$$\text{正: } U_B > U_E$$

放大:

正

反

$$\text{反: } U_B < U_E$$

饱和

正


正

截止

正反

反

共射

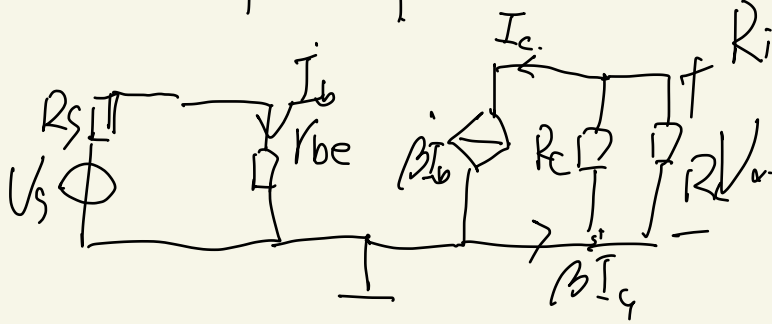



U_i

U_o

R_i

R_o

$-\beta$

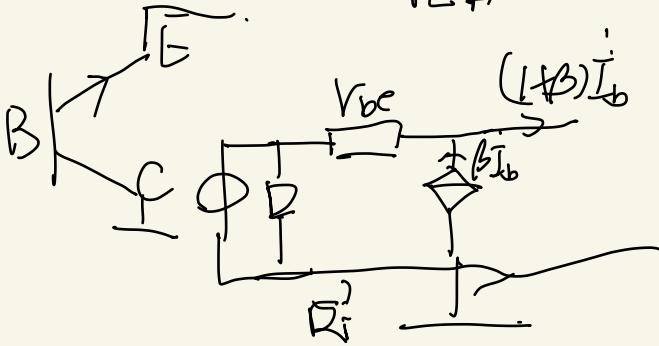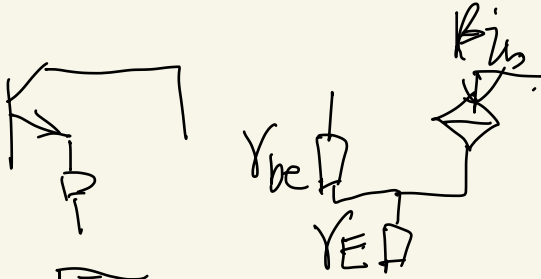

共集

共基



低通 $\varphi=0$

$$f_H = \rho = -\frac{\pi}{4}$$

$$f_H = \frac{f}{2}$$

$$\frac{1}{2} \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

$\overline{\psi_L} \psi^0$

$$\geq 10 \int_L \sigma$$

全 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

$\angle O, \frac{1}{2} \angle$

$$f_{L_2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$10f_{L_1} - \pi.$$


$$\log L \propto f_H \cdot \bar{c}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} - \frac{3\pi}{2}$$

$$A_u = \frac{A_{u0} \cdot j \frac{f}{f_L}}{(1 + j \frac{f}{f_L})(1 + j \frac{f}{f_{H1}})}$$

$$= \frac{A_{\text{un}}}{\left(\frac{H \cdot f_L}{f_H} \right) \left(\frac{H \cdot f_H}{f_L} \right)}$$
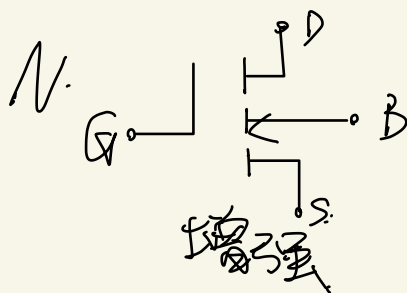
$$\text{Zolg}(A_{\text{un}}) = \langle \rangle$$



$$\underline{U_{GS}} > U_{GS(th)}$$

开

$$\underline{U_{GD}} < U_{GS(th)}$$

夹

>

>

可变电阻

<

x

截止

<

>

恒

<


<

可变


>

x

夹断

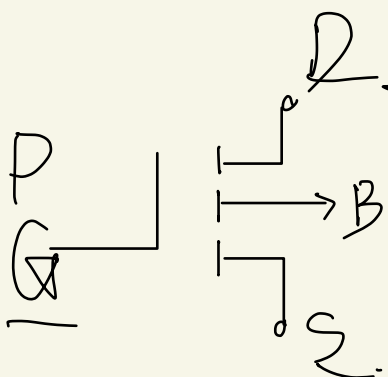

放大区

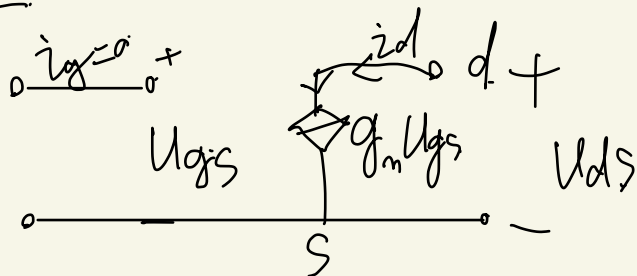


耗尽

$$i_{D0} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2 \quad g_m = \frac{-2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{D0}}$$


增强型

$$i_{D0} = I_{D0} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \quad g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{D0} I_{D0}}$$

四. 电流源:

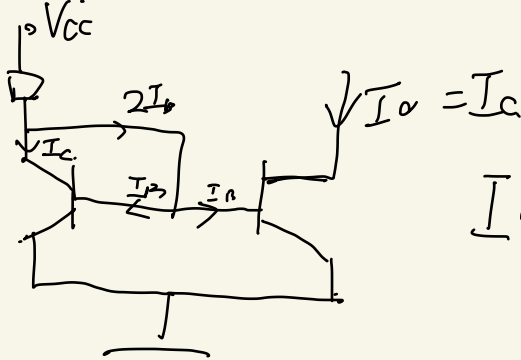
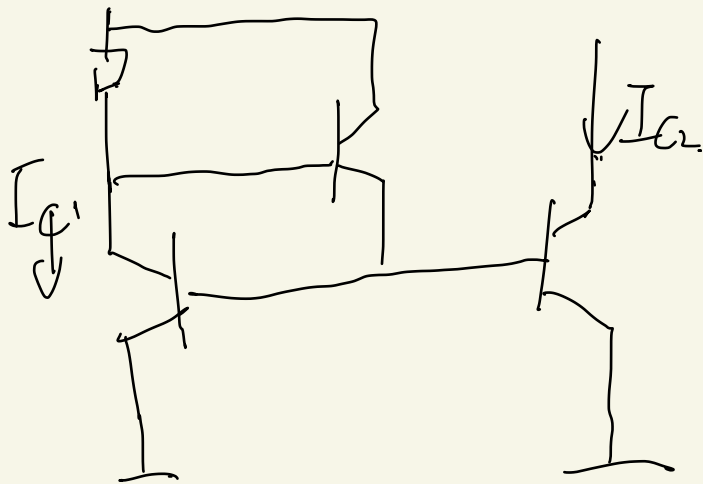
$$I_o = I_c = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta}} I_R$$




$$I_o = I_c = I_R - I_b$$

$$= I_R - \frac{2I_c}{\beta(1+\beta)}$$


$$\Rightarrow I_o = I_c = I_R$$
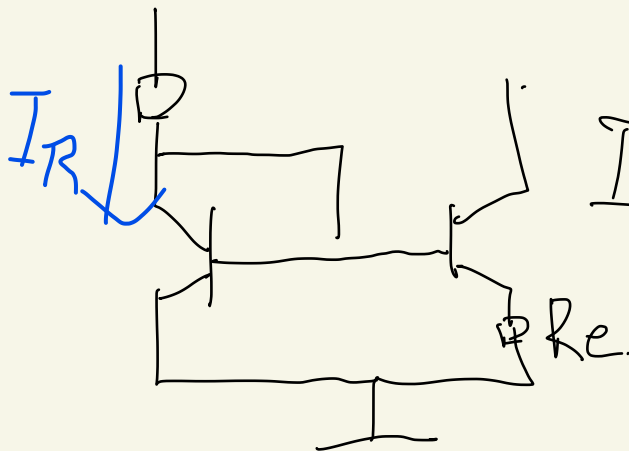
$$= \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta(1+\beta)}} I_R$$



$$I_o = \frac{V_T}{R_e} \left(\frac{I_R}{1 + \frac{2}{\beta(1+\beta)}} \right)$$

$$I_R = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R}$$

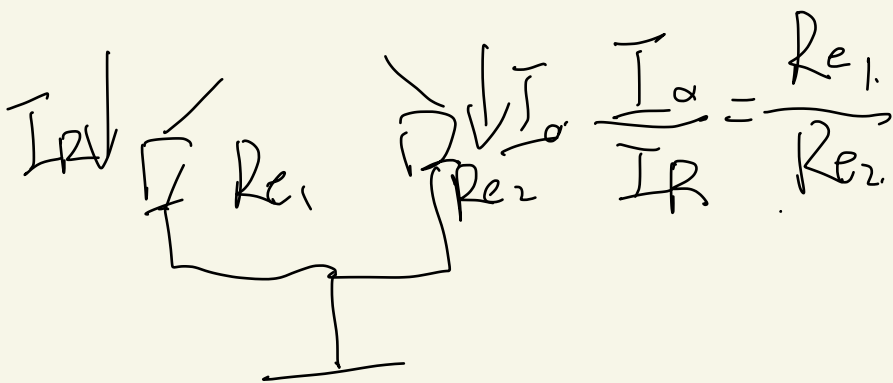

~~2.4~~ $A_{ud} = \frac{-\beta R_{c1} // \frac{R_c}{2}}{R_b + r_{be}}$

$A_{uc} = \frac{R_c}{2R_c} = \frac{R_c}{2}$

~~2.5~~ $A_{ud} = \pm \frac{\beta (R_{c1} // R_c)}{2(R_b + r_{be})}$

$A_{uc} = \frac{R_c}{2R_c} = \frac{R_c}{2}$

$R_{id} = 2(R_b + r_{be})$

$K_{cm} = \frac{|A_{ud}|}{|A_{uc}|} = \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$

$$P = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_V = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} V_{om}}{R_L}$$

$$V_{om} = V_{CC} - U_{CES}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

$$P_{T_1} = P_{T_2} = P_{om} = 0.2 P_{om}$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot A_{us} \dots$$

级联

$$K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_{od}}{A_{oc}} \right|$$

五 压/流 取消 U_o 有 流 无 压
 串/并 同 反 串

三极管 R_f 右 $\begin{cases} U_o \text{ 压} \\ \neq U_o \text{ 流} \end{cases}$ 左 $\begin{cases} U_i \text{ 串} \\ \neq U_i \text{ 串} \end{cases}$

$$F = \frac{X_f}{X_o}$$

电压: $X_o = U_o$ 电流 $X_o = I_o$
 串关: $X_f = U_f$ 并联 $X_f = I_f$


深度 $A_f = \frac{1}{F}$ $A_{uf} = \frac{U_o}{U_i}$

1: 串 $U_i I_R$ $R \uparrow$ 并 $I = \frac{U}{R}$ $R \downarrow$


出: 电流 $R \uparrow$ 电压 $R \downarrow$

带负载 电压 恒压 恒流


六:

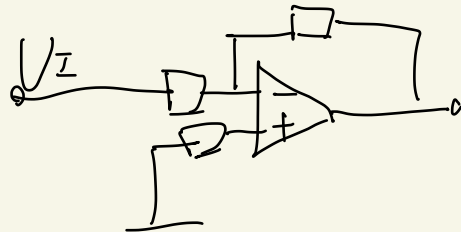


$$U_O = -\frac{R_f}{R_1} U_I$$

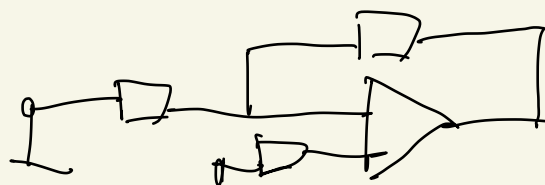


$$U_O = (1 + \frac{R_2}{R_1}) U_I$$

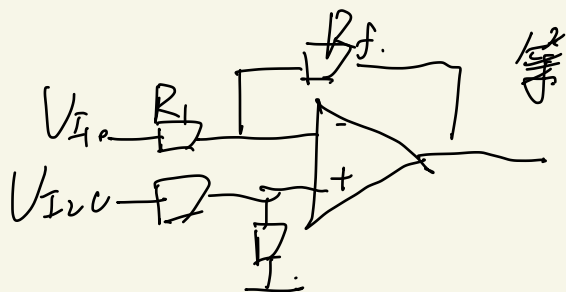
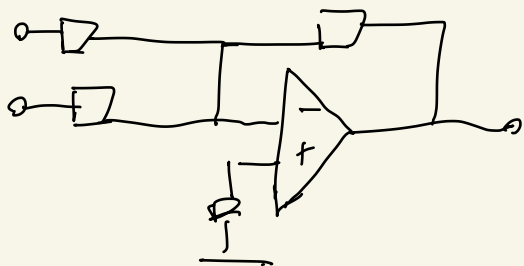
$$U_O = \frac{R_f}{R_1} (U_{I2} - U_{I1})$$



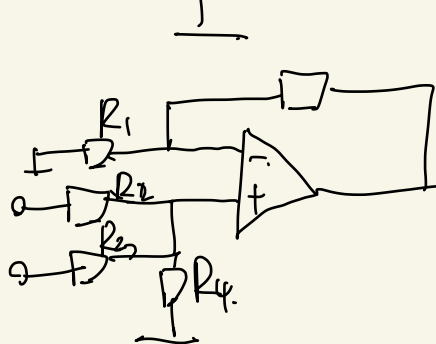
$$U_O = -R_f \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right)$$



$$U_O = (1 + \frac{R_f}{R_1}) U_I$$
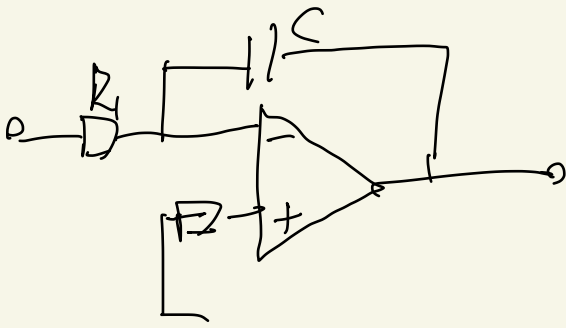
$$= (1 + \frac{R_f}{R_1}) \left(\frac{R_3/R_4}{R_2 + R_3/R_4} U_{I1} + \frac{R_2/R_4}{R_3 + R_2/R_4} U_{I2} \right)$$




$$U_O = -\frac{1}{R_1 C} \int U_I dt$$


$$= -\frac{U_I}{R_1 C} t$$

时间常数 $\tau = RC$
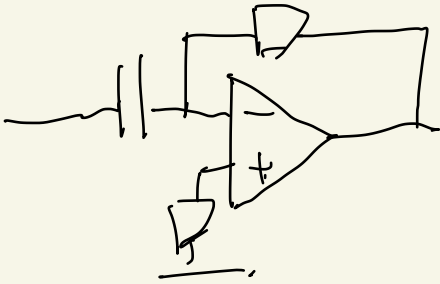
$$U_{O(m)} = U_O \left(\frac{1}{4} \right)$$




$$U_O = -RC \frac{dU_I}{dt}$$

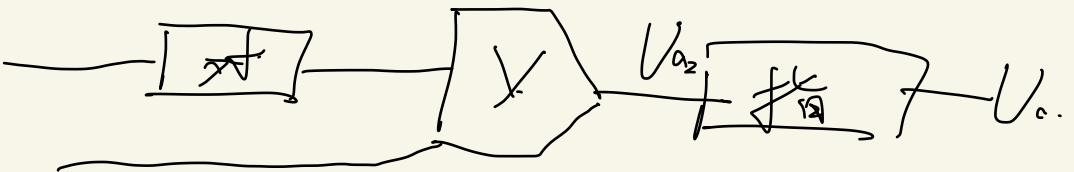

2

$$U_{O2} = K_3 e^{U_{O2}} = K_3 e^{K_2 U_{O1}} = K_3 e^{K_2 K_1 \ln t}$$

$$= K_3 U_I^2$$

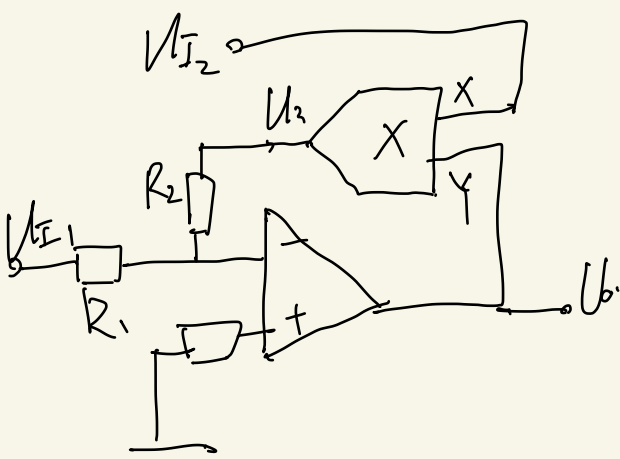



$$U_3 = -\frac{R_2}{R_1} U_1 = K U_2$$

$$U_o = -\frac{R_2}{KR} \frac{d}{dt} U_2$$



LPF: 2LPF

HPF




2HPF

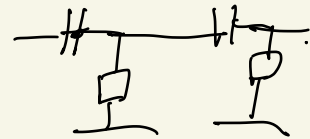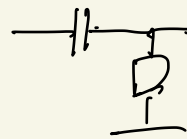

BPF: 低通 → 高通

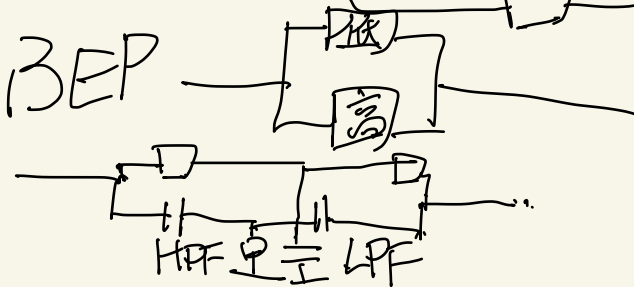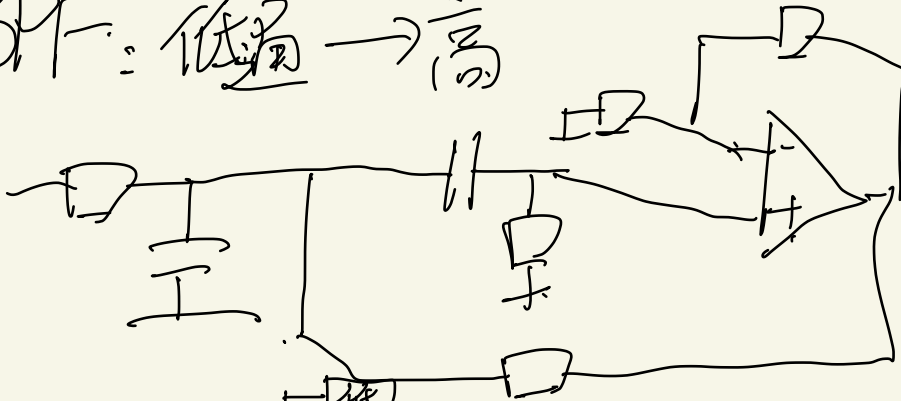


七. 起振. 正反馈 $\Rightarrow \begin{cases} |AF| \geq 1 \\ \varphi_{AF} = \varphi_A + \varphi_F = 2\pi \end{cases}$

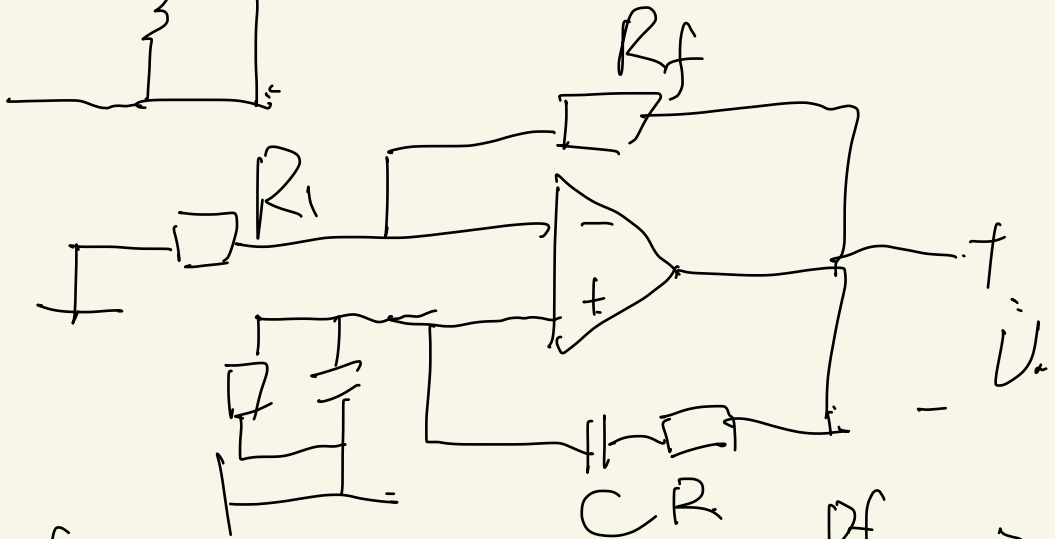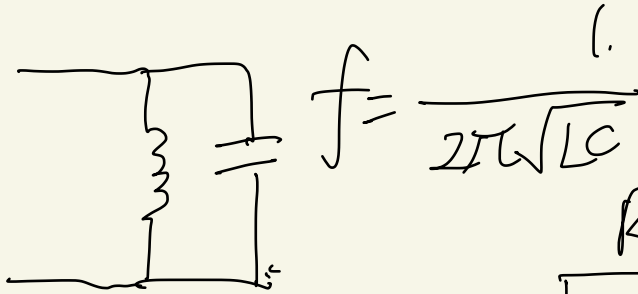
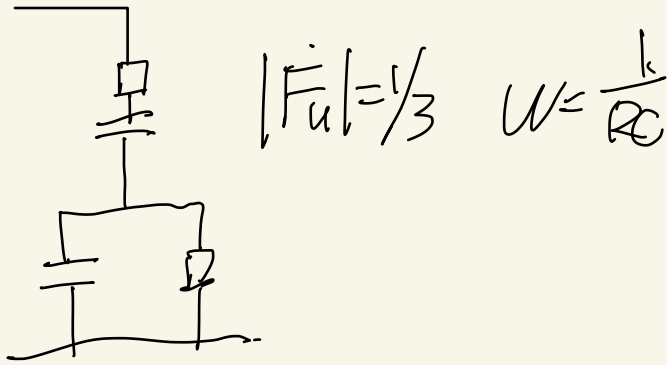


$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad |A_u| = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3 \Rightarrow R_f > 2R_1$$



射随

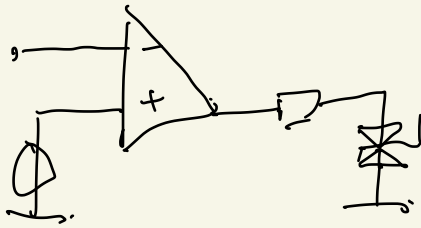


$$U_T = U_{REF}$$

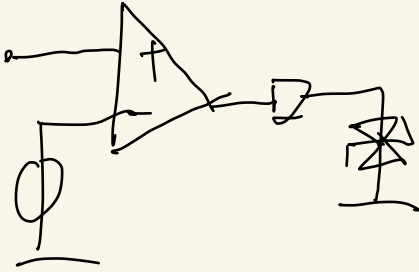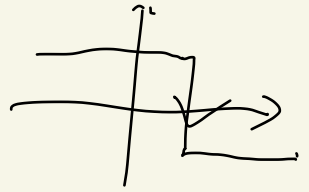

$$U_T = U_{REF}$$

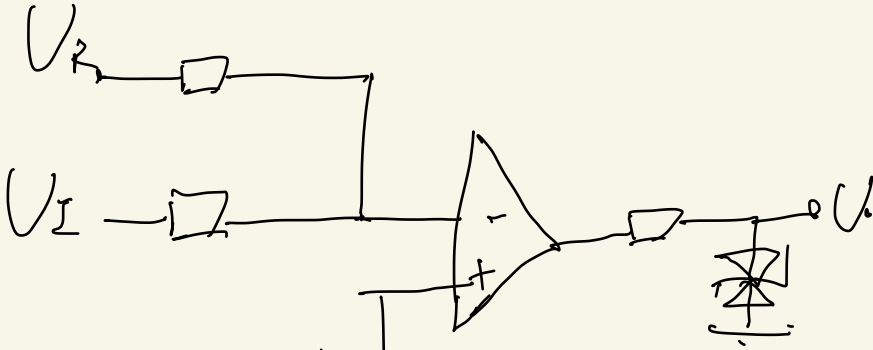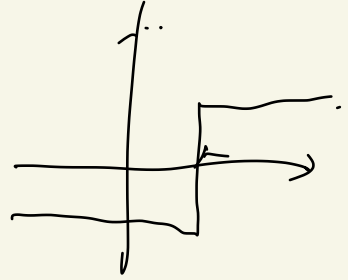


$$U_T = -\frac{R_f}{R_i} U_I$$

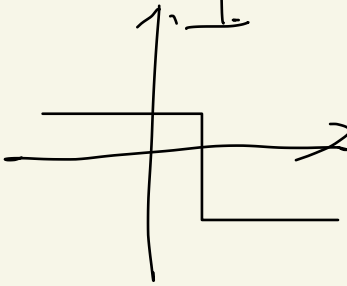

$$U_T = -\frac{R_f}{R_i} U_I$$


同相

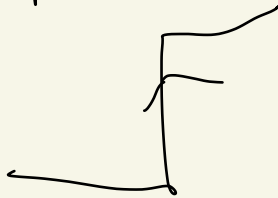

反




滞回

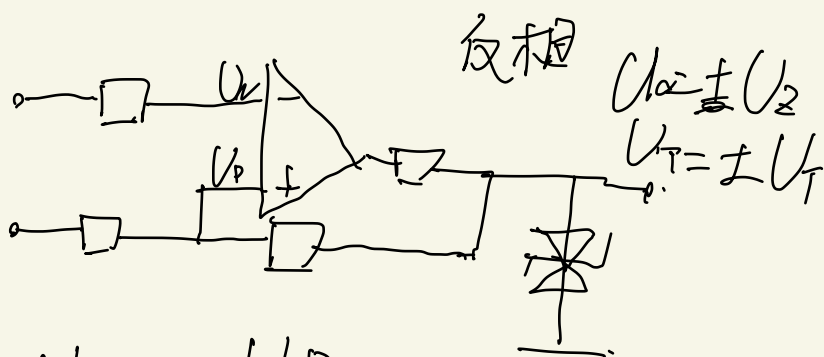

$$U_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{REF} + \frac{U_o R_2}{R_1 + R_2}$$


$$\Rightarrow U_f = \frac{U_{REF} R_1 + U_o R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_o = U_1$$

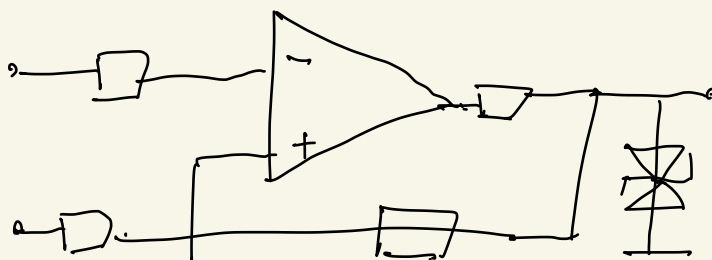

$$U_o = \pm U_2$$

$$U_f = \mp U_1$$

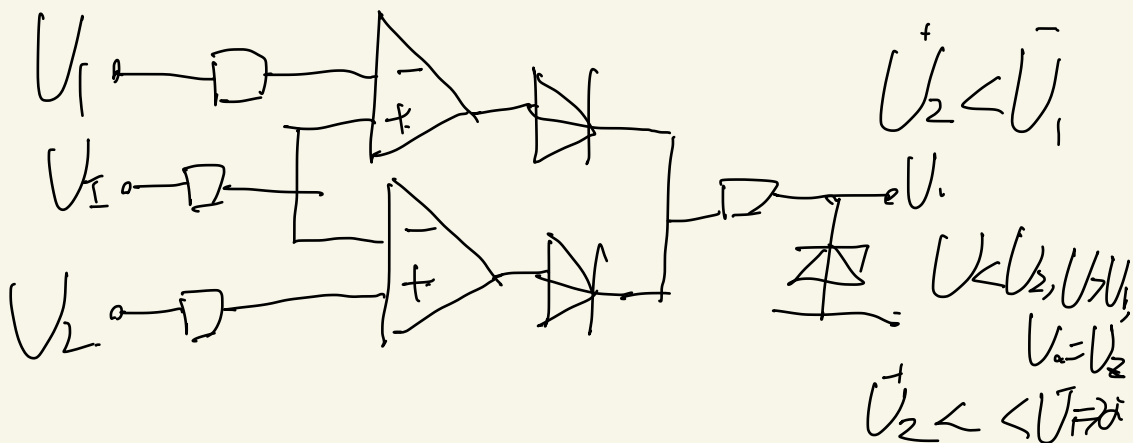

半波 $U_o = 0.45 U_z$ $I_{o(AV)} = I_o$ $U_{Rn} = \sqrt{2} U_z$

全波 $U_o = 0.9 U_z$ $I_{o(AV)} = I_o / 2$ $U_{Rn} = 2\sqrt{2}$

桥 $U_o = 0.9 U_z$ $I_{o(AV)} = I_o / 2$ $U_{Rn} = \sqrt{2} U_z$


电容 $U_o = 1.2 U_z$

$U_{max} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1} U_z$ $U_{min} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 + R_2} U_z$

三极管稳压

$U_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_z$

三端可调

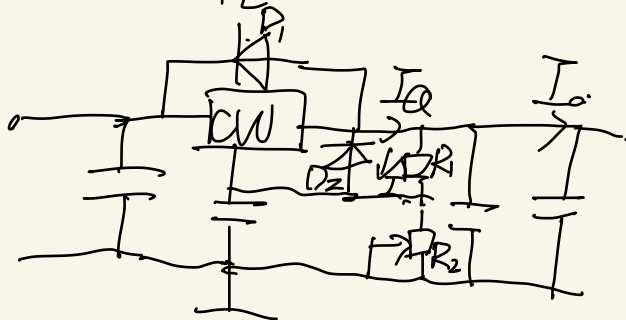

$U_o = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) U_z$